
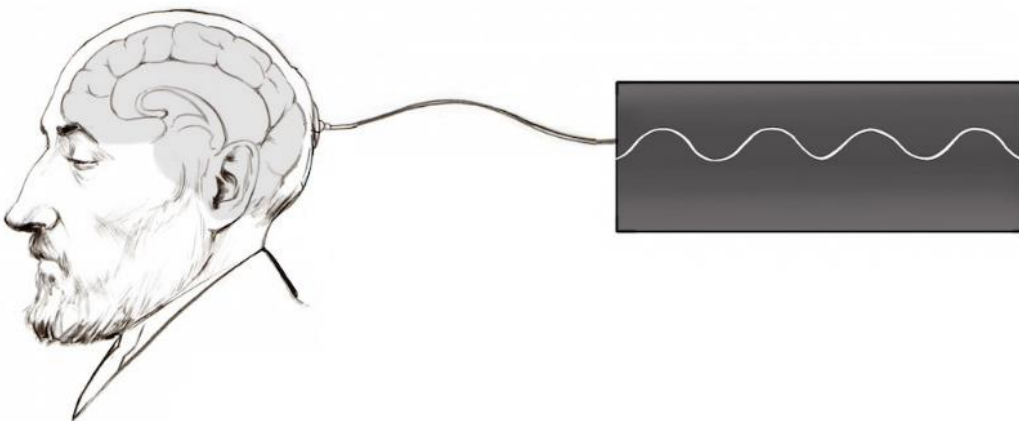


اصول عملکرد اسپایکر باکس،

و EEG

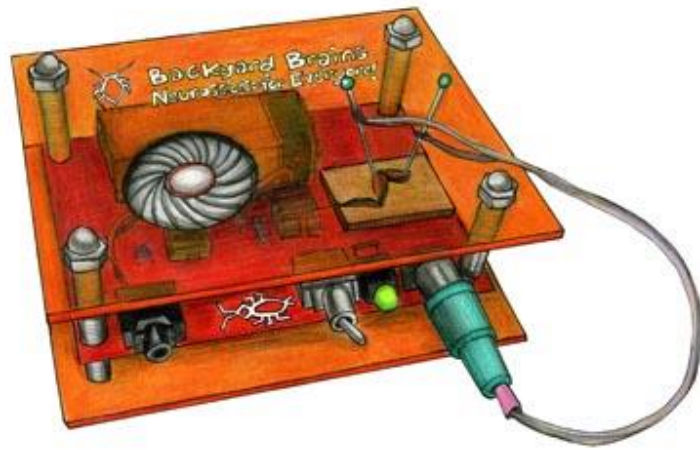

مقدمه

همانطور که می‌دانید برای انجام آزمایش‌های مختلف در صورتی که از ابزار مناسب استفاده کنیم، می‌توانیم اندازه‌گیری‌ها، و ثبت‌های مورد نیاز در آن آزمایش را با دقت و کیفیت انجام دهیم. علاوه بر این با استفاده از ابزار مناسب، آزمایش‌ها و کارهای مربوط به آنها را می‌توانیم بسیار ساده‌تر انجام دهیم.

الکترونیک یکی از ابزارهای قدرتمندی است که در دنیای امروز تقریباً در تمامی زمینه‌ها نقش بازی می‌کند. امروزه، دستگاه‌های الکترونیکی علاوه بر اندازه‌گیری پارامترهای مختلف، با دقت بالا، انجام آزمایش‌ها را بسیار ساده‌تر و امکان پذیرتر نموده‌اند. از اینرو اگر در سافت دستگاه‌های الکترونیکی توانمند باشید می‌توانید برای آزمایش‌هایی که در ذهنتان است و می‌خواهید آنها را انجام دهید، دستگاه مورد نیاز خود را بسازید، و در صورتی که کمی هم خلاقیت به فرج دهید می‌توانید تنوع عملکرد دستگاه‌ها را بالا برده و از اینرو به مرزهای جدیدی از داده‌ها دست پیدا کنید، آزمایشات جدید و هیجان‌انگیز تعریف کنید و نتایج آنها را تحلیل کنید. یکی دیگر از خوبی‌های اینکه شما خودتان دستگاهتان را بسازید، این است که اگر حرفه‌ای شده باشید و دستگاهتان دقت بالایی داشته باشد، و نسبت به صحت عملکرد آن مطمئن باشید، می‌توانید با خیال راحت از نتایج اندازه‌گیری‌ها و داده‌های به دست آمده استفاده کنید، و این یعنی نتایج آزمایش شما دقیق است.

علوم اعصاب شناختی و آزمایش‌های مربوط به این حوزه هم از این صمیت مستثنی نیستند. از اینرو با نگاه به الکترونیک به عنوان یک ابزار کارآمد، شما باید بتوانید در عین سادگی با نهایت ظرافت، خلاقیت و دقت دستگاه مورد نیازتان را برای آزمایشی که تعریف می‌کنید، بسازید.

امتملاً تا الان باید انگیزه کافی برای سافت دستگاه مورد نظرتان را به دست آورده باشید. در ادامه موضوعات اولیه‌ای که برای انجام اینکار به آنها نیاز دارید و نحوه عملکرد چند نمونه از دستگاه‌هایی که می‌توانید در انجام آزمایش‌های مختلف از آنها استفاده کنید را مطرح می‌کنیم. همچنین در آخر تمریناتی داده شده که توصیه می‌شود تا حد ممکن با دقت و کیفیت بالا آنها را انجام دهید تا در ادامه مسیر توانمندی شما بیشتر شود و از سافت دستگاه‌ها بیشتر لذت ببرید.

در ضمیمه نیز مدارها و لینک‌هایی برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

قطعات الکترونیکی و روابط ابتدایی



در مورد مفاهیم اولیه شامل جریان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، توان الکتریکی (برای هر کدام از قطعات)، مدار الکتریکی، نحوه بستن سری و موازی و فرکانس کار قطعات، قوانین KVL و KCL، منابع ولتاژ و جریان، و همپنین در مورد و جزئیات عملکرد هر کدام از قطعات، در کارگاه بطور مفصل توضیح داده شد، مجدداً خودتان آنها را مطالعه کنید. از اینرو در اینجا فقط بطور کلی مروری بر قطعات و روابط ابتدایی خواهیم داشت.

مقاومت: قطعه‌ای است که در مقابل عبور جریان الکتریکی مقاومت می‌کند. واحد آن اهم (Ω) است و معمولاً در مدار آن را با حرف R نشان می‌دهند.

مقاومت‌ها انواع مختلفی دارند، که می‌توان آنها را به دو دسته کلی مقاومت‌های ثابت (تقریباً ثابت هستند) و مقاومت‌های متغیر تقسیم کرد. برای مقاومت‌های اهمی، رابطه بین جریان عبوری از مقاومت و ولتاژ دو سر آن به صورت زیر می‌باشد:

$$V_R = RI$$


قانون اهم

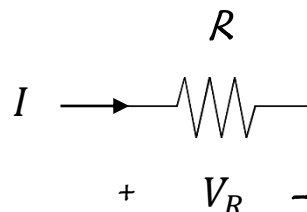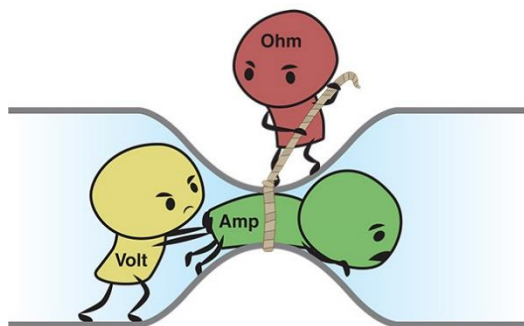

فازن: قطعه‌ای است، شامل دو صفحه موازی هادی که به فاصله مشخصی از هم قرار دارند و در فضای بین این دو صفحه، دی‌الکتریک قرار دارد. این قطعه می‌تواند بار الکتریکی (انرژی الکتریکی) را در خود ذخیره کند. توانایی فازن در ذخیره بار الکتریکی را ظرفیت فازن می‌گویند. واحد اندازه‌گیری ظرفیت فاراد است.

یک فاراد یکای بسیار بزرگی است و در عمل، ظرفیت اکثر فازن‌های متداول در محدوده میکروفاراد (μF)، نانوفاراد (nF) و پیکوفاراد (pF) است. فازن‌ها هم به دو دسته کلی فازن متغیر،

و فازن ثابت تقسیم می‌شوند.

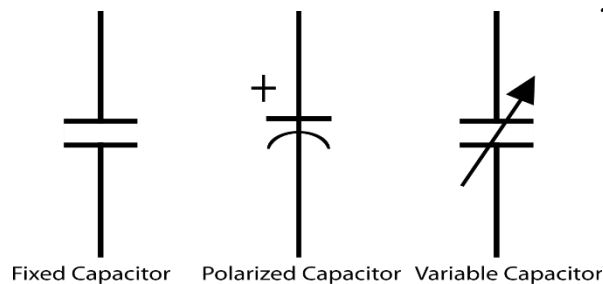

فازن ثابت
(عرسی)


فازن قطبی
(الکتrolیت)

فازن متغیر

رابطه بین مقدار بار ذخیره شده در فازن و ولتاژ دو سر آن به صورت زیر می باشد:

$$q = cv$$

رابطه بین جریان عبوری از فازن و ولتاژ دو سر آن به صورت زیر می باشد:
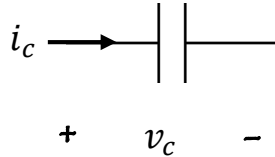
$$C$$


$$i_c(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{dv_c(t)}{dt}$$

فرق مهم این قطعه با مقاومت در آن است که فازن دارای حافظه است، یعنی ولتاژ دو سر آن به مقادیر گذشته تا به حال جریان عبوری از آن و مقدار اولیه ولتاژ فازن بستگی دارد.


سلف: سلف، القاگر، یا سیم پیچ، قطعه ای است که انرژی الکتریکی را به صورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره می کند.

ضریب خودالقایی سلف، که واحد آن بر حسب هانری (H) است، نسبت کل فلوی مغناطیسی ایجاد شده (Φ)، که واحد آن وبر (Web) است، به جریان گذرنده از سیم پیچ (I) بر حسب آمپر (A) است.

$$L = \frac{\Phi}{I} \quad \text{لذا خواهیم داشت:}$$

سلف ها هم به دو دسته کلی سلف متغیر، و سلف ثابت تقسیم می شوند. همچنین هسته بعضی سلف ها آهن، و برخی فریت است. سلف معمولی هم بدون هسته است یا هسته آن هوا است.

رابطه بین جریان عبوری از سلف و ولتاژ دو سر آن به صورت زیر می باشد:

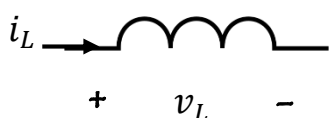
$$L$$


$$v_L(t) = \frac{d\phi}{dt} = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

سلف هم مانند فازن دارای حافظه است، یعنی جریان عبوری از آن به مقادیر گذشته تا به حال ولتاژ دو سر آن و مقدار اولیه جریان سلف بستگی دارد.

تا الان هر سه قطعه ای را که معرفی کردیم همه از نوع قطعات پسیو بودند، یعنی هیچ توانی در مدار تولید نمی کنند و تنها مصرف کننده توان هستند. قطعاتی را که در ادامه معرفی می کنیم، از نوع قطعات اکتیو هستند، یعنی این امکان را دارند تا تحت شرایط مشخصی در مدار توان ایجاد کنند.

دیود: قطعه‌ای دو سر است که از پیوند دو نیمه‌هادی نوع P و N (P-N Junction) تشکیل می‌شود. دیود جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهد (در بایاس مستقیم) و مقاومت بسیار ناچیزی دارد، و در جهت دیگر (بایاس معکوس) از خود مقاومت بسیار زیادی نشان می‌دهد و اجازه عبور جریان الکتریکی را نمی‌دهد. دیود انواع مختلفی دارد و بسته به نوع آن در کاربردهای متفاوتی از آن استفاده می‌شود. رابطه بین جریان دیود و ولتاژ دو سر آن به صورت زیر می‌باشد:

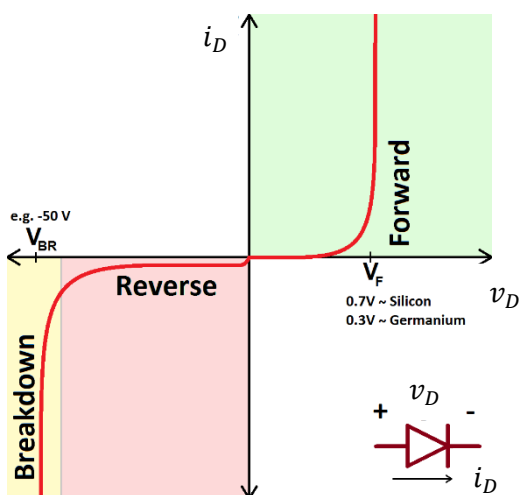


$$i_D \cong (I_S e^{v_D/\eta v_T} - 1)$$

که در آن i_D و v_D به ترتیب جریان و ولتاژ دیود، و I_S جریان اشباع معکوس دیود، هستند. v_T در دمای معمولی اتاق (۲۵ درجه) تقریباً برابر با ۲۵ میلی ولت است، و مقدار ثابت η وابسته به جنس دیود و ساختار فیزیکی آن مقداری بین ۱ و ۲ دارد. مقدار η معمولاً برای دیودهایی که در غالب مدارهای مجتمع ساخته می‌شوند، ۱ و برای دیودهایی که به صورت مجزا عرضه می‌شوند ۲ در نظر گرفته می‌شود.

مشخصه ولتاژ-جریان دیود و توضیحات مربوطه


ترانزیستور: قطعه‌ای سه پایه است، که از کنار هم قرار گرفتن و پیوند کریستال نیمه‌هادی‌های نوع P و N تشکیل شده است. ترتیب و شکل قرار گرفتن نیمه‌هادی‌ها به نوع ترانزیستور بستگی دارد. بطور کلی دو نوع ترانزیستور داریم، ترانزیستور پیوندی دو قطبی (BJT)، ترانزیستور اثر میدان (FET) که هر کدام انواع مختلفی دارند. برای ترانزیستور دو قطبی نحوه قرار گرفتن نیمه‌هادی‌ها به دو صورت کلی امکان پذیر است، دو قطعه نیمه‌هادی نوع N در دو طرف و نیمه‌هادی نوع P در وسط (NPN)، و برعکس (PNP). ترانزیستور BJT از سه پایه بیس (B)، کلکتور (C)، و امیتر (E) تشکیل شده است. در ترانزیستور اثر میدان پایه‌ها عبارتند از: گیت (G)، سورس (S)، درین (D). ترانزیستور در سال ۱۹۵۶ توسط آقای جان باردین اختراع شد. جالب است بدانید که ایشان دو مرتبه (یک بار بفاصله ترانزیستور و بار دیگر بفاصله اختراع ابر رسانا) به همراه دو دانشمند دیگر جایزه نوبل را دریافت کردند. دو کاربرد مهم از کاربردهای ترانزیستور امکان ساخت تقویت کننده، و سوئیچ قطع و وصل است، که وابسته به اینکه ترانزیستور را بطور بایاس می‌کنیم و نقطه کار آن در کجا قرار دارد، می‌تواند عملکرد مورد نظر ما را داشته باشد. برای اینکه نقطه کار ترانزیستور را بدانیم نیاز است، ابتدا تحلیل DC ترانزیستور را انجام داده، و سپس برای تعیین کین تقویت کنندگی تحلیل AC را انجام دهیم. کین، مقدار نسبت خروجی به ورودی است. مثلاً کین ولتاژ نسبت ولتاژ خروجی مدار به ولتاژ ورودی مدار است.

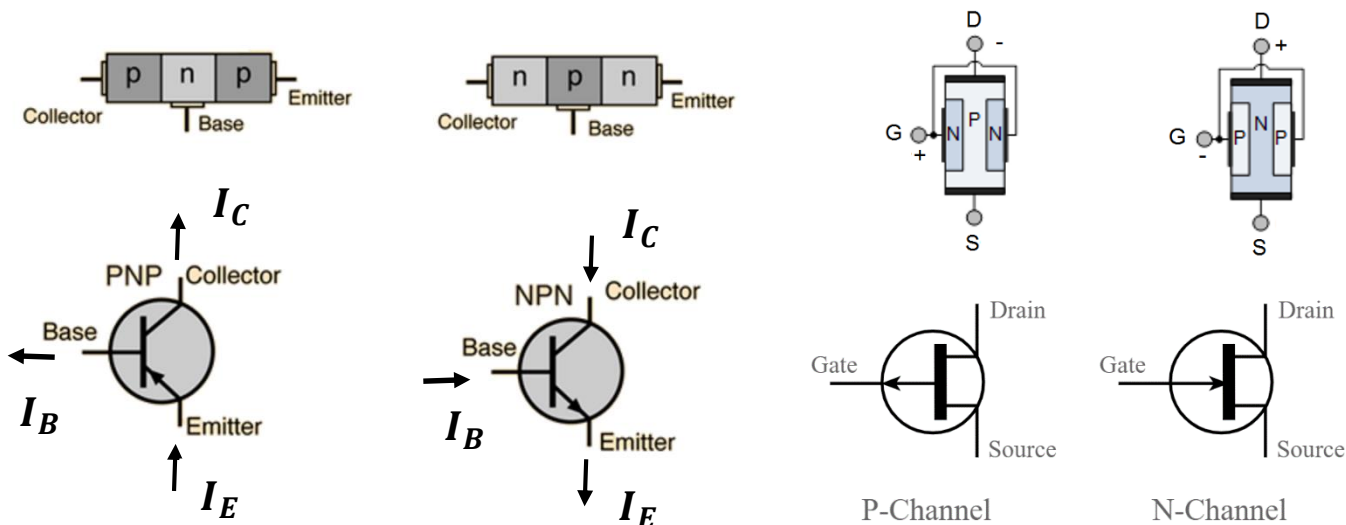


ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی PNP و NPN

ترانزیستورهای اثر میدان N کانال و P کانال

آپ آمپ: تقویت کننده عملیاتی یا آپ امپ (Op-AMP) یک تقویت کننده ولتاژ، با بهره ولتاژ بسیار بالا است و معمولاً دارای یک سر خروجی و دو سر ورودی است، که سرهای ورودی به صورت تفاضلی عمل می کنند. یکی از ویژگی های آپ امپ ایده آل مقاومت ورودی (مقاومتی که از سرهای ورودی دیده می شود) بینهایت آن است، و از اینرو جریان پایه های ورودی آپ امپ صفر است. پایه هایی که با علامت V_{S+} و V_{S-} مشخص شده اند، مربوط به تغذیه DC آپ امپ هستند و به ترتیب به منبع تغذیه $+V$ و $-V$ متصل می شوند. مدارهای زیادی با استفاده از آپ امپ می توانیم بسازیم، از جمله تقویت کننده ولتاژ، مقایسه کننده، مدار جمع کننده، فیلترهای بالاگذر و پایین گذر، آکتیو و ... یکی از آپ امپ های پر کاربرد، LM741 Operational Amplifier است. برای اطلاع از مقادیر پارامترهای مختلف قطعات الکترونیکی (از جمله آپ امپ LM741) می توانید با جستجو در اینترنت، دیتاشیت (Datasheet) قطعه مورد نظر را مطالعه نمایید.

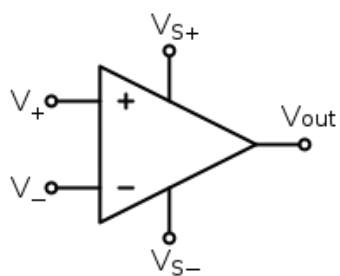

مدل شماتیک آپ امپ

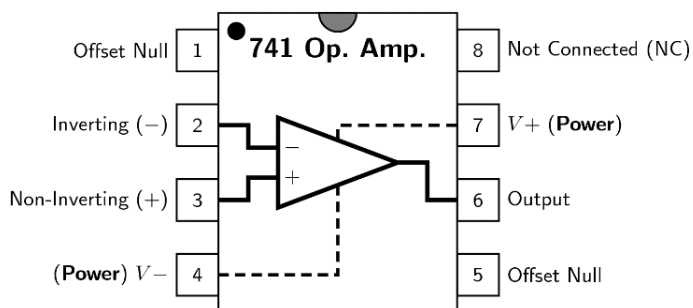

توضیح پایه های آپ امپ 741.

هنوز مطالب بسیار زیادی راجع به این قطعات و قطعات دیگر برای یادگیری وجود دارد، که در اینجا مجال بیان آنها وجود ندارد، و مطالعه آنها را به خواننده می سپاریم.

اسپایکرباکس (تیزانه)

همانطور که می‌دانید سیستم عصبی از سلول‌هایی تشکیل شده که همان نورون‌ها هستند. نورون‌ها از طریق ارسال و دریافت سیگنال‌های الکتریکی که به آنها پتانسیل عمل می‌گویند، با هم ارتباط برقرار می‌کنند. این پتانسیل عمل به شکل تیزه یا اسپایک دیده می‌شود، به عبارت دیگر وقتی نورون‌ها فعالیت می‌کنند، پیچ بلندی می‌کشند، که همان تیزه است.




تیزه یا اسپایک [۱]

ماهیت این تیزه‌ها به صورت یک پالس الکتروشیمیایی می‌باشد که با مشاهده و ثبت آنها می‌توان از عملکرد و نحوه ارتباط سلول‌ها تا حدی مطلع شد. برای مشاهده این تیزه‌ها نیاز به دستگاهی است که به آن اسپایکرباکس یا تیزانه می‌گویند، یکی از بخش‌هایی که در این جزوه به آن می‌پردازیم بررسی مدار و نحوه عملکرد اسپایکرباکس است.

احتمالاً نام این دستگاه را در طول کارگاه بارها شنیده باشید و حتی ممکن است تا الان از آن استفاده کرده و آزمایش‌هایی نیز انجام داده باشید، اما الان می‌خواهیم ببینیم این دستگاه چطور کار می‌کند؟!

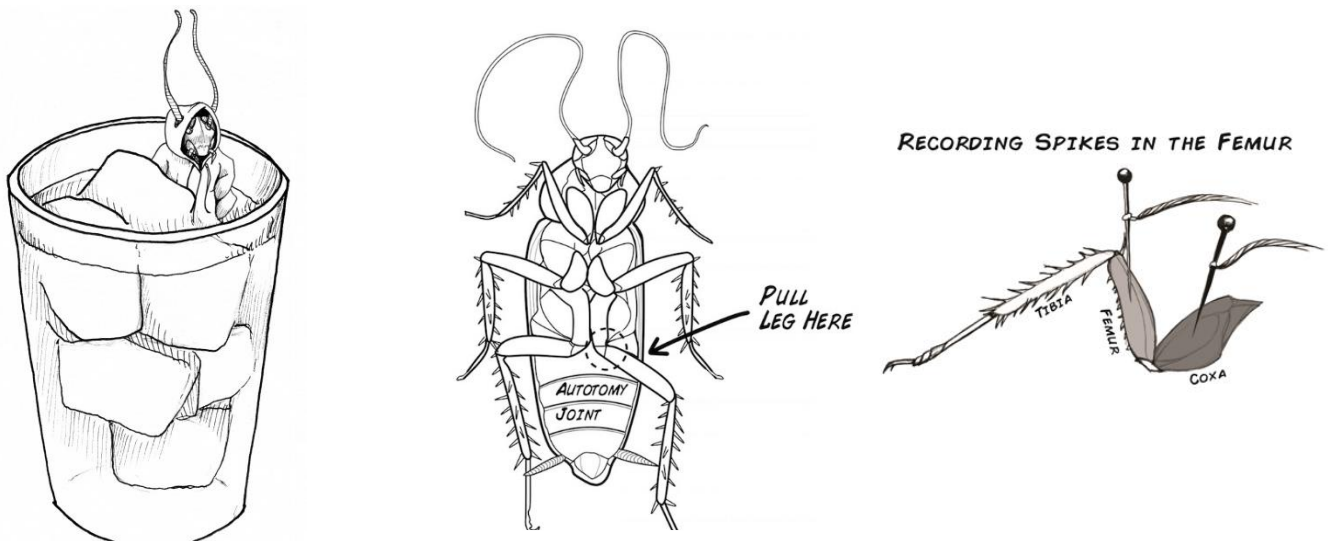فب وقتی سوزن اسپایکرباکس را در پای سوسک فرو می‌کنید، نوک سوزن در بین تعدادی عصب قرار می‌گیرد، پس هر گاه نورون‌هایی که در اطراف سوزن قرار دارند، سیگنال بفرستند یا به اصطلاح پیچ بکشند، جریان الکتریکی کوچکی از طریق سوزن دریافت می‌شود، در مورد این آزمایش‌های دیگر در بخش الکتروفیزیولوژی بیشتر توضیح داده شده است.



نوع اتصال ورودی‌های دستگاه اسپایکرباکس به پای سوسک [۱]

از آنجاییکه اختلاف پتانسیل سیگنال اسپایک‌ها در محدوده میلی‌ولت است، سیگنال‌های مزاحم (Noise) می‌توانند در این سیگنال‌ها (که مطلوب ما هستند)، اختلال ایجاد کنند. این نویز می‌تواند حاصل از تکان خوردن سوزن، سیم اتصال سوزن به دستگاه، و یا دستگاه‌های برقی اطرافمان باشد که میدان الکترومغناطیسی تولید می‌کنند، از موبایل گرفته تا لامپ مهتابی، و ... (معمولاً برای جلوگیری از ورود نویز زیاد به سیستم از قفس فارادی استفاده می‌کنند). از اینرو سیگنال خام ثبت شده به اندازه‌ای ضعیف و نویزی است که نمی‌شود از آن استفاده‌ای کرد و بعد از دریافت سیگنال قبل از هر کاری باید تقویت، سپس فیلتر، و بعد مجدداً تقویت شود، اما چگونه؟

برای ساخت اسپایک‌ریکس کلاً سه مرحله را باید طی کنیم، که در ادامه شرح داده شده‌اند:

- ۱- تقویت اولیه (در اینجا سیگنال ورودی ε برابر شده با استفاده از تقویت‌کننده با آپ‌امپ ابزار دقیق)
 - ۲- فیلتر کردن و تقویت مرحله دوم (فیلتر کردن سیگنال از $338 \mu\text{V}$ هرترتز تا $1291 \mu\text{V}$ هرترتز و 174 برابر تقویت سیگنال)
 - ۳- تقویت مرحله سوم (20 برابر) (در صورتی که بخواهیم فروبی به یک بلندگو متصل شود)
- با مبمبث آپ‌امپ‌ها و فیلترهای RC (مقاومت و فازن) و RL (سلف و مقاومت) (و مبمبث شیرین تبدیل لاپلاس ☺) در کارگاه آشنا شدیم و الان وقتش هست که از آنها استفاده کنیم! همانطور که می‌دانید، سلف و فازن در فرکانس‌های مختلف، رفتاری مشابه یک مقاومت متغیر با فرکانس را از خود نشان می‌دهند، به عبارت دیگر در فرکانس‌های مختلف مثل یک مقاومت عمل می‌کنند که مقدار آن وابسته به آن فرکانس است. به این مقاومت، راکتانس سلف یا فازن نیز می‌گویند. مقدار راکتانس فازن برابر $\frac{1}{C\omega}$ و مقدار راکتانس سلف برابر $L\omega$ است، که در آن C و L به ترتیب ظرفیت‌های فازن و سلف هستند، و $\omega = 2\pi f$ است که f مقدار فرکانس کار است. از اینرو فازن در فرکانس‌های پایین مثل یک مقاومت خیلی زیاد یا مدار باز و در فرکانس‌های بالا مثل مقاومت بسیار کوچک یا اتصال کوتاه عمل می‌کند، و رفتار سلف برعکس فازن است. همانطور که از کارگاه یادتان هست، می‌توانیم با این دیدگاه فیلترهای بالاگذر (high pass filter) و فیلترهای پایین‌گذر (low pass filter) درست کنیم. البته این فیلترها، فیلترهای پسیو هستند، چرا که در ساخت آنها تنها از مقاومت و فازن استفاده شده است. با کمک گرفتن از همین ایده و استفاده از آپ‌امپ می‌توانیم فیلترهای بالاگذر و فیلترهای پایین‌گذر اکتیو بسازیم.

از طرف دیگر سیگنال نوروهای پای سوسک در محدوده $1290\text{Hz} - 380\text{Hz}$ است پس باید به کمک فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر (که با هم یک فیلتر میان‌گذر هستند) سیگنال‌های خارج از این محدوده فرکانسی را حذف کنیم. در ساخت اسپایک‌ریکس از فیلترهای اکتیو استفاده می‌شود که در آنها علاوه بر فازن و مقاومت از آپ‌امپ نیز استفاده می‌شود، که آپ‌امپ هم نقش تقویت‌کنندگی دارد و هم در ساختار فیلتر نقش دارد. گرچه فرکانس فیلتر شده تنها به ظرفیت فازن و مقدار مقاومت بستگی دارد و مستقل از آپ‌امپ است، ولی با توجه به اکتیو بودن فیلتر، حضور آپ‌امپ در مدار الزامی


است. در ادامه مدار و محاسبات مربوط به فیلترها که کار تقویت‌کنندگی را هم همزمان انجام می‌دهد، نشان داده شده است. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، اگر به جای مقادیر فازن، راکتانس آنها (تبدیل لاپلاس آنها) را بنویسیم فرمول فرکانس‌های قطع فیلترها و وگین در مدار فوق را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-R_8}{R_7} \frac{R_7 C_7 \omega}{(R_7 C_7 \omega + 1)(R_8 C_8 \omega + 1)}$$

$$Gain = \frac{R_8}{R_7}$$


$$\omega_H = \frac{1}{R_7 C_7} \Rightarrow f_H = \frac{1}{2\pi R_7 C_7}$$
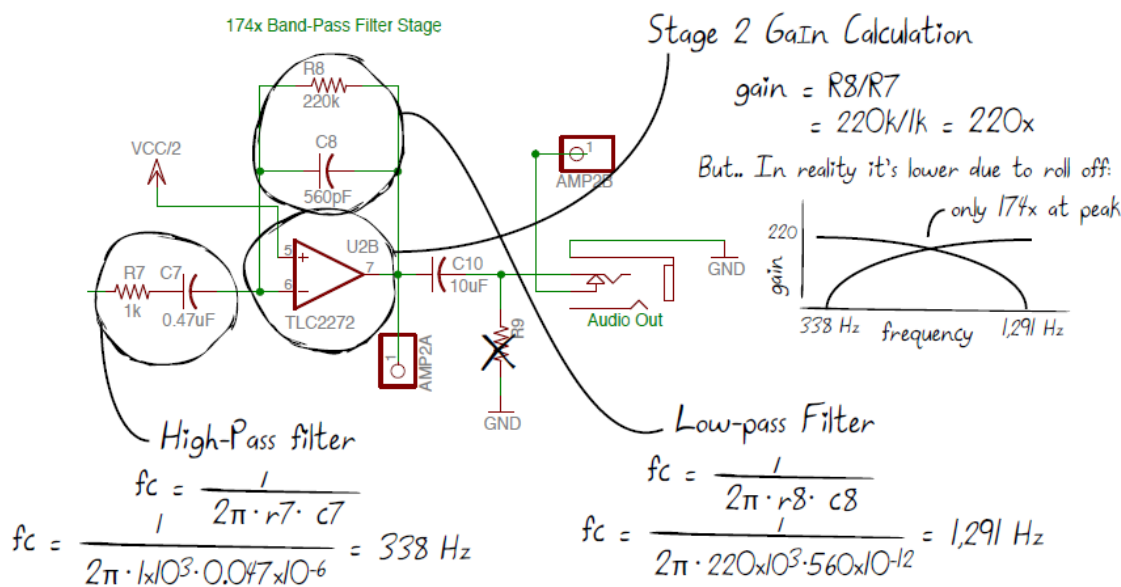
$$\omega_L = \frac{1}{R_8 C_8} \Rightarrow f_L = \frac{1}{2\pi R_8 C_8}$$



آپ‌امپ‌ها علاوه بر نقشی که در فیلتر اعمال می‌کنند، نقش تقویت‌کنندگی نیز دارند، و باید سیگنال خیلی ضعیف عصبی را به اندازه‌ای تقویت کنند تا قابلیت نمایش به وسیله کامپیوتر یا بلندگو را داشته باشند. در ابتدا در دو مرحله اول و دوم سیگنال ورودی را در حدود ۷۰۰ برابر ($\times 174$) تقویت کنیم تا قابلیت نمایش بر روی کامپیوتر را داشته باشد. با توجه به نمودار Gain بر حسب فرکانس برای مرحله دوم (همانطور که در شکل نشان داده شده است) محاسبه Gain (که در اینجا همان ممل برافورد دو نمودار فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر است)، که در واقعیت می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم، فقط $174x$ می‌باشد. در صورتی که بخواهیم سیگنال را روی بلندگو پخش کنیم یک مرحله دیگر تقویت سیگنال انجام می‌شود (مرحله سوم). در این مرحله سیگنال تقریباً ۲۰ برابر تقویت می‌شود. از اینرو در نهایت خروجی مدار $174 \times 20 = 3480$ برابر تقویت می‌شود تا ما بتوانیم صدای اسپیکرها را در بلندگو بشنویم. و بالاخره این شما و اینم مدار کامل یه اسپیکر باکس (Version 1.3c) از سایت Backyard brains (در صفحه بعد):

This turns 9V into +/- 4.5v

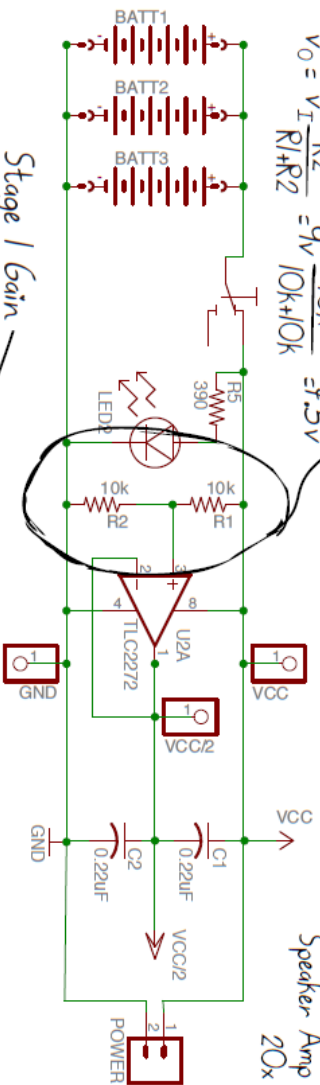
$$V_0 = V_I \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 9V \frac{10k}{10k + 10k} = 4.5V$$


Stage 1 Gain

$$\text{gain} = 1 + \frac{100k\Omega}{R_6}$$

$$= 1 + \frac{100k\Omega}{33k\Omega} = 4.03 \times$$

Stage 3 Gain
Speaker Amp default 20x

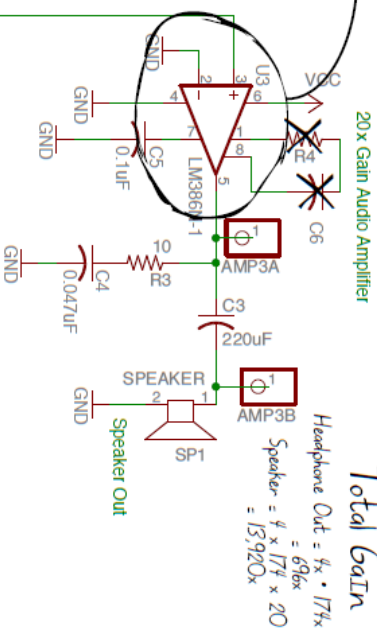


Total Gain

$$\text{Headphone Out} = \frac{1}{4} \times 174 \times 20 = 696 \times$$

$$\text{Speaker} = \frac{1}{4} \times 174 \times 20 = 13920 \times$$

174x Band-Pass Filter Stage

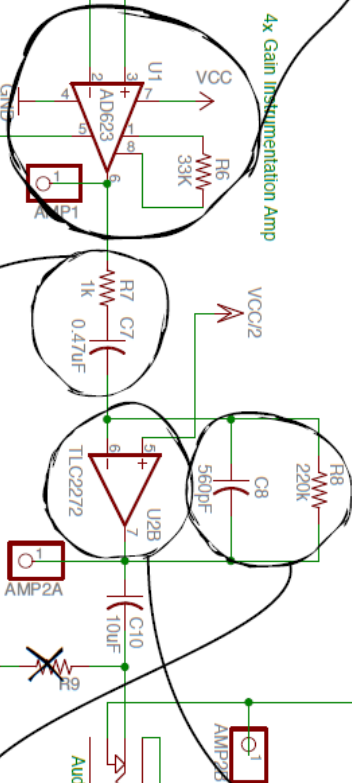


Stage 2 Gain Calculation

$$\text{gain} = R_8/R_7$$

$$= 220k/1k = 220 \times$$

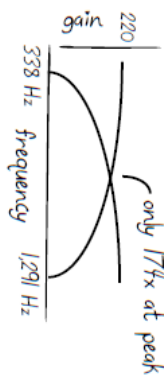But.. In reality it's lower due to roll off:



High-pass filter

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R_7 \cdot C_7}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 1k \cdot 0.047 \mu F} = 338 \text{ Hz}$$

Low-pass filter

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R_8 \cdot C_8}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 220k \cdot 0.560 \mu F} = 1291 \text{ Hz}$$

Backyard Brains



یکی از آپ‌آمپ‌هایی که در مدار اسپایک‌باکس استفاده شده AD623 است، که متعلق شرکت Analog Devices است، و از نوع آپ‌آمپ‌های ابزار دقیق یا Instrumentation می‌باشد. در مدار داخلی این آپ‌آمپ، سه آپ‌آمپ وجود دارد، و طوری طراحی شده‌اند که در نهایت در AD623 سرهای مثبت و منفی هر دو امپدانس بالایی دارند و در صورتی که سیگنال ورودی را به صورت تفاضلی به ورودی این آپ‌آمپ بدهیم، مقداری از نویز که در هر دو ورودی یکسان است را حذف می‌کند، و بخش تفاضلی دو سیگنال را تقویت می‌کند.

در مرحله دوم از آپ‌آمپ TLC2272 استفاده شده است، این آپ‌آمپ تغذیه به صورت تک ولتاژ است، و از اینرو آپ‌آمپ توسط مقدار $V_{CC}/2$ تغذیه شده است. همانطور که در شکل شماتیک مدار دیده می‌شود، این IC با نام $U2A$ و $U2B$ است، در واقع در داخل آپ‌آمپ TLC2272 دو آپ‌آمپ وجود دارد، که یکی از آنها برای $U2A$ و دیگری برای $U2B$ استفاده می‌شود. به عبارت دیگر وقتی گفته شده $U2$ یعنی آپ‌آمپ (آی سی) شماره ۲ که هم برای A استفاده می‌شود و هم برای B. از آنجاییکه در بازار ایران آپ‌آمپ TLC2272 نایاب است، می‌توان از آپ‌آمپ OP07 استفاده کرد. متناهی چون در داخل این آی سی فقط یک آپ‌آمپ وجود دارد، یک OP07 برای $U2A$ و یکی دیگر برای $U2B$ باید استفاده شود. فقط توجه کنید که پایه های ورودی و خروجی TLC2272 و OP07 ممکن است باهم فرق داشته باشند و برای اینکه پایه ها به درستی متصل شوند باید دیتاشیت آنها را باهم مقایسه کنید و پایه های معدل را پیدا کنید.

در مرحله سوم با استفاده از یک آی سی تقویت‌کننده صوتی (LM386)، سیگنال را برای اتصال به بلندگو آماده می‌کند. در صورتی که به جای این مدار از یک مدار تقویت‌کننده کلاس-D استفاده کنید، به احتمال خیلی زیاد سیگنال صوتی با کیفیت‌تری دریافت خواهید کرد.




حالا در صورتی که همه قسمت‌ها را درست انجام داده باشید و از قطعات و کابل مناسب استفاده کرده باشید، با اتصال سوزن‌هایی که توسط یک زوج سیم به فیش ورودی متصل شده‌اند، به پای سوسک (همانطور که در شکل نشان داده شده است) و در نهایت تمریک پرزهای قسمت Tibia پای سوسک، صدای اسپایک‌ها را خواهید شنید! (در جزوه نوروفیزیولوژی جزئیات بیشتری مطرح شده است)

حالا خروجی مدار را (از جایی که جک خروجی وجود دارد) به ورودی هدفون کامپیوتر بدهید و توجه کنید که کابل AUX این که استفاده می‌کنید، باید حتماً حتماً مانند شکل زیر سری که به لپ‌تاپ متصل می‌شود، از نوع ۴ قسمتی باشد (که صدای هدفون را از میکروفون جدا می‌کند) و سر دیگر که به خروجی دستگاه اسپایک‌باکس متصل می‌شود، ۳ قسمتی باشد. در سایت Backyardbrains.com (شرکت بکیارد یکی از تولیدکنندگان دستگاه‌های آموزشی در حوزه علوم اعصاب است، که مدار

بسیاری از دستگاه‌ها و آزمایش‌های جالب و مباحث آموزنده‌ای در این حوزه را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است) نرم افزاری به نام Spike recorder وجود دارد که با دانلود و نصب آن، می‌توانید وقتی که فروبی دستگاه را به کامپیوتر متصل کرده‌اید، به جای اینکه صدای اسپایک‌ها را بشنوید، شکل آنها را ببینید. یک نمونه از فروبی دستگاه در شکل صفحه بعد نشان داده شده است.



کابل AUX استفاده شده در اسپایک‌باکس [۱]

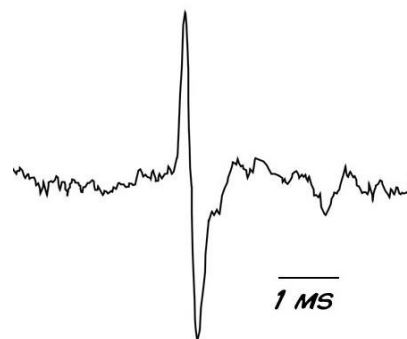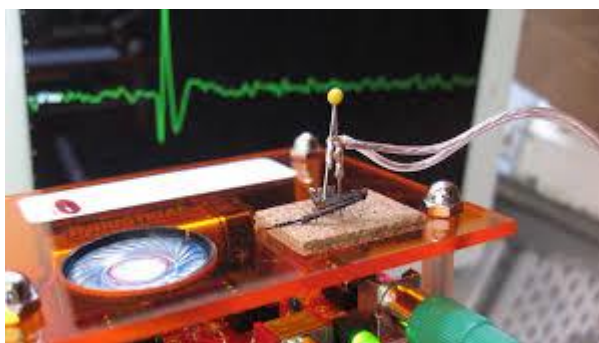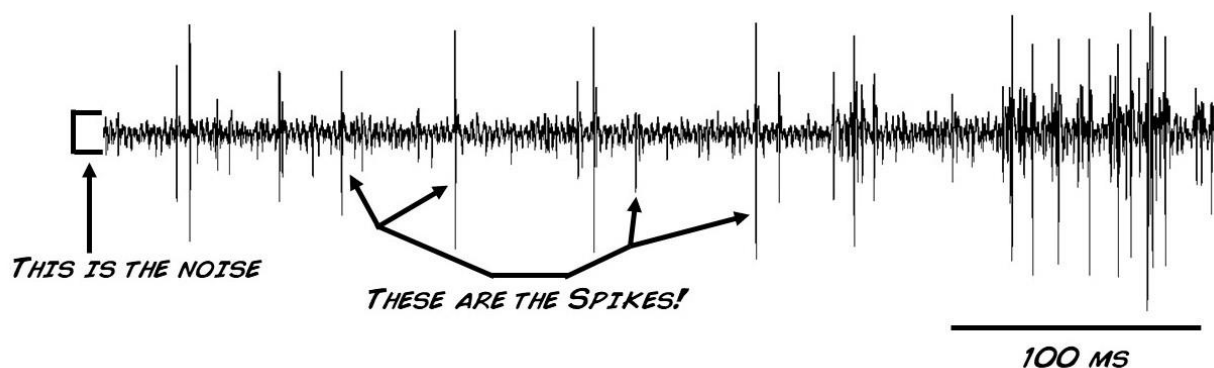

نتایج حاصل از سافت دستگاه اپایک‌باکس و مشاهده اسپایک‌های پای سوسک [۱]

روش‌های ثبت سیگنال‌های مغزی

دستگاه‌هایی که با استفاده از آنها سیگنال‌های مغزی را ثبت می‌کنند، بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- دسته اول، دستگاه‌هایی هستند که به روش‌های مختلف، فعالیت الکتریکی مغز را اندازه‌گیری می‌کنند، مثل ^۱ EEG و ^۲ MEG. دستگاه‌های الکتروفیزیولوژی مثل اسپایکرباکس. با استفاده از EEG سیگنال‌های الکتریکی که حاصل از فعالیت نورون‌ها هستند را ثبت می‌کنند. در MEG هم میدان مغناطیسی به وجود آمده از انتقال پیام عصبی را ثبت می‌کنند.

۲- دسته دوم، دستگاه‌هایی هستند که فعالیت نورون‌ها را به صورت غیر مستقیم می‌سنجند، که اینها هم خودشان به دو دسته تقسیم می‌شوند:

یک سری فعالیت متابولیک (مثل مصرف اکسیژن یا گلوکز) را در جمعی از نورون‌ها اندازه می‌گیرند مانند دستگاه PET scan^۳. یک سری دیگر هم هستند که فعالیت همودینامیک (یعنی تغییرات مرتبط با جریان خون، همج خون یا همج اکسیژن خون) را اندازه‌گیری می‌کنند، و نتیجه را به عنوان نمادی از فعالیت نورون‌ها ثبت می‌کنند، مانند دستگاه‌های ^۴ F-MRI و ^۵ FNIRS.

البته اگر هوس کار با این دستگاه‌ها را دارید باید به EEG و FNIRS قانع باشید چون قیمت بالایی ندارند، و به راحتی قابل ساخت هستند، ولی بقیه دستگاه‌ها قیمت بسیار بالایی دارند و حتی ممکن است بعضی از آنها مثل MEG را در ایران پیدا نکنید. در صورتی که فواستید در مورد ساخت یک دستگاه FNIRS ساده بیشتر مطالعه کنید، می‌توانید به جزوه الکترونیک ۲ سال پیش مراجعه کنید.

الکتروانسفالوگرافی EEG

قبل از ورود به بخش ثبت از مغز انسان و EEG، اجازه بدهید با یک مثال خفلی قشنگ از Backyard brains فرق آن را با اسپایکرباکس توضیح بدهیم.

¹ Electroencephalography

² Magnetoencephalography

³ Positron Emission Tomography scan

⁴ Functional Magnetic Resonance Imaging


⁵ Functional Near-Infrared Spectroscopy

فرض کنید در یک اتاق با چند نفر از دوستانتان نشسته‌اید، قطعاً شنیدن صحبت‌های یکی از آنان در اتاق، کار سفتی نیست و اگر تعداد آن‌ها کم باشد، حتی اگر همه آن‌ها همزمان نیز صحبت کنند، باز هم می‌شود صحبت‌های یکی از آنان را به راحتی تشخیص داد. این حالت دقیقاً شبیه همان حالتی است که با اسپایکر باکس از عصب پای سوسک سیگنال می‌گیرید. وقتی سوزن در عصب پای سوسک قرار می‌گیرد، سیگنال تعداد معدودی از نورون‌های اطراف خود را دریافت می‌کند، که تشخیص فعالیت هر کدام از آن‌ها امکان‌پذیر است (به این شیوه ثبت عصبی شیوه تهاجمی (invasive) گفته می‌شود). وقتی می‌خواهیم از مغز انسان سیگنال بگیریم، واضح هست که مثل سوسک نمی‌توانیم الکترود را داخل سر یک انسان سالم فرو کنیم (البته در بعضی موارد مانند درمان بیماری‌ها، مانند پارکینسون این کار انجام میشه ولی برای یک ثبت عصبی امکان‌پذیر نیست).

به شیوه‌ای که در آن سیگنال عصبی، یا فعالیت نورون‌ها، بدون آسیب رساندن به فرد، دریافت می‌شود، شیوه‌های غیر تهاجمی (non-invasive) گفته می‌شود، مثل سیگنال EEG که در آن، برای ثبت عصبی از مغز انسان به کمک تعدادی الکترود از روی پوست سر، سیگنال را دریافت کنیم.

این حالت شبیه حالتی است که بیرون یک استادیوم پر از جمعیت ایستاده‌اید و می‌خواهید صدای یک نفر خاص را در بین جمعیت حاضر در ورزشگاه بشنوید.

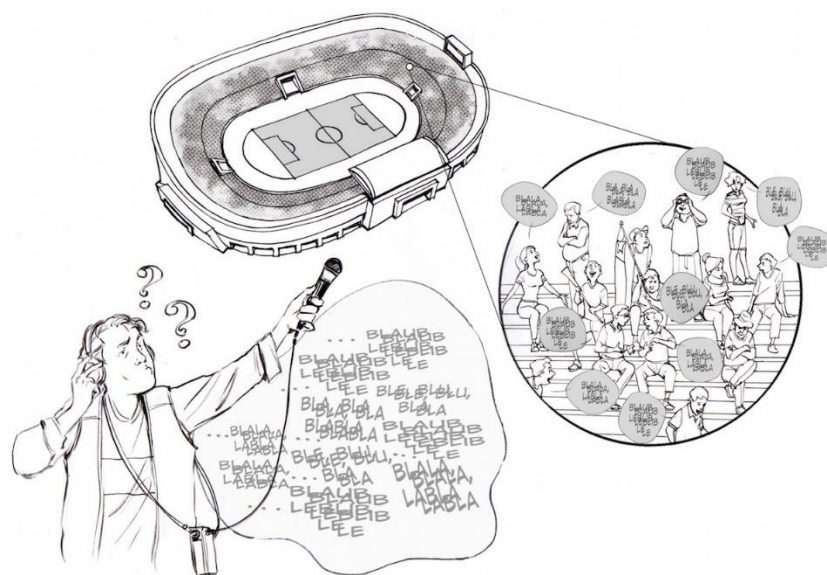
واضح است چنین کاری تقریباً غیر ممکن است چون مفلوطی از صدای تمام افراد داخل استادیوم به ما می‌رسد و تفکیک صدای افراد مختلف غیر ممکن است.



حالا فرض کنید تمام افراد داخل استادیوم همزمان مشغول خواندن سرود ملی باشند. در این حالت به دلیل نظم و هم‌صدایی مردم، از بیرون استادیوم به راحتی می‌توان متن آهنگ را متوجه شد. این حالت در مغز مشابه حالتی است که امواج آرام و منظمی مانند امواج آلفا در هنگام بسته بودن چشم یا خواب منتشر می‌شوند. این امواج به دلیل ریتم خاص و ایجاد شدن توسط تعداد زیادی از نوروها به راحتی قابل تشخیص و ثبت می‌باشند.



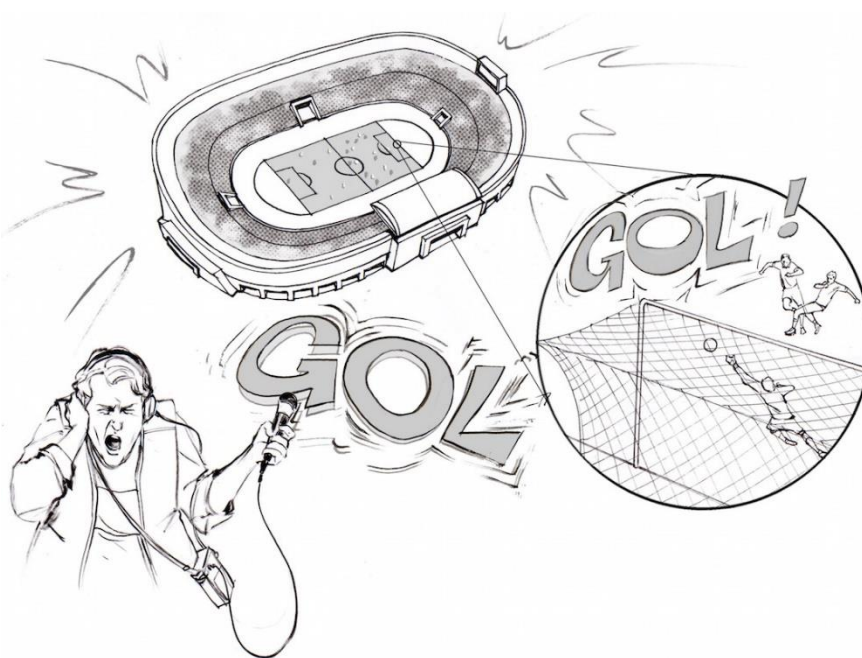اما بلندترین صدایی که می‌تواند به گوش برسد مربوط به هنگامی است که در طول بازی کل به ثمر می‌رسد. در این حالت تعداد زیادی از افراد حاضر در جمعیت به طور همزمان فریاد می‌زنند که لـــــــال!!! این حالت در مغز مشابه حالتی است که در واکنش به یک ممرک، تعدادی از نوروها به طور ناگهانی و همزمان اسپایک زده و به اصطلاح بیخ می‌کشند.




این واکنش ناگهانی نورون‌ها به یک محرک خاص نیز قابل دریافت و ثبت از روی پوست سر می‌باشد. در گاهی موارد تولید این اپی‌لپسی⁶ (اسپایک انفجاری و همزمان نورون‌ها) می‌تواند بسیار خطرناک نیز باشد.

خب حالا بریم سراغ سافت دستگاه EEG، همونطور که می‌دانید سیگنالی که از روی پوست سر دریافت می‌کنیم هم خیلی ضعیفه و هم خیلی نویز داره. شیوه سافت و کار EEG تقریباً مشابه اسپایکر باکس هست و عمدتاً از تعدادی فیلتر و تقویت‌کننده تشکیل شده، و ممکن است تعداد فیلترها و تقویت‌کننده‌ها متفاوت باشد. فرکانس فیلترها هم باید با فرکانس سیگنال‌های مغزی که می‌خواهیم ثبت کنیم متناسب باشد. در بخش ضمایم مدار ساده‌ای از دستگاه EEG از سایت Backyard brains آورده شده است، که برای ارتباط آن با کامپیوتر از برد آردوینو استفاده شده است (که کدهای مربوط به آن را می‌توانید از سایت Backyard brains بگیرید).

همچنین در ادامه مدار دیگری برای EEG نشان داده شده است، همانطور که می‌بینید منطق سافت دستگاه‌ها تقریباً یکسان است، با این تفاوت که در ورودی مدار نشان داده شده در شکل صفحه بعد، برای جلوگیری از ورود ولتاژهای بالا و شوک الکتریکی به دستگاه، (همونطور که در شکل مدار EEG می‌بینید) از یک مدار ترانزیستوری محافظ (که به آن مدار Protection هم می‌گویند) استفاده کرد. بعد از عبور سیگنال از مدار Protection سیگنال وارد یک مدار تقویت‌کننده از نوع تقویت‌کننده‌های با آپ‌امپ Instrumentation می‌شود، و بعد از آن یک مرحله تقویت و یک مرحله هم تقویت و فیلتر می‌شود. همچنین در این مدار قسمت‌های دیگری برای حذف ولتاژ آفست وجود دارد که در صورتی که تمایل داشتید می‌توانید آن را به عنوان تمرین امتیازی بررسی کنید.

⁶ Epilepsy

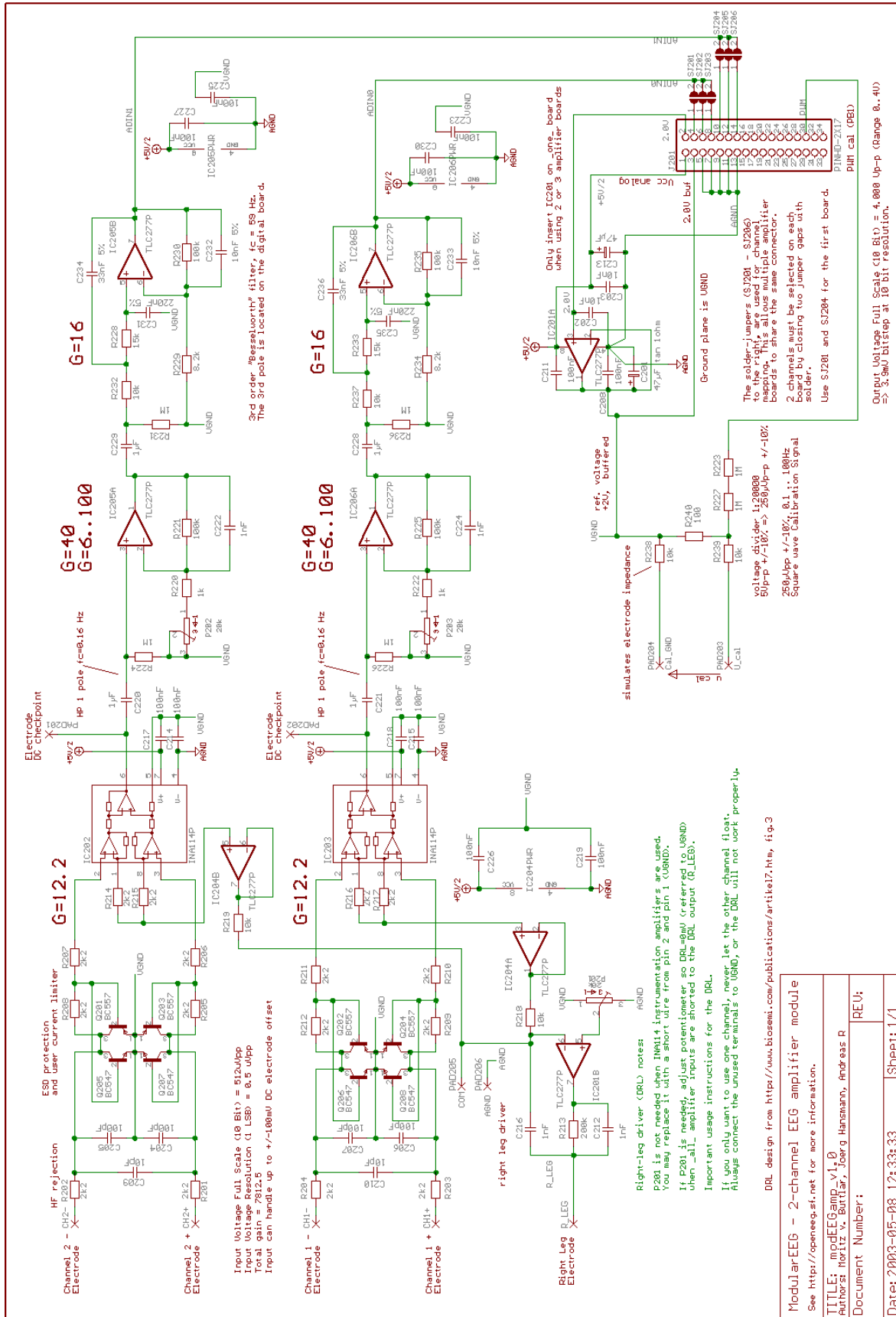در شکل زیر مدار EEG که توضیح داده شد، نشان داده شده است:



تمرین‌ها

- ۱- در مورد انواع مدارهای تقویت کننده و فیلترهای اکتیو با آپ‌امپ تحقیق کنید و شکل مدارهای آنها را رسم کرده و روابط مربوط به هر کدام را توضیح دهید؟
- ۲- نحوه عملکرد و جزئیات مدار EEG (Backyard brains) که در قسمت پیوست جزوه داده شده است را به تفصیل شرح دهید؟
- ۳- دستگاه Spiker box را بسازید (برای سافت با استفاده از نرم افزار Proteus مدار را شبیه‌سازی کنید و نتیجه آن را گزارش کنید، همچنین می‌توانید با نرم افزارهای Proteus یا Altium Designer برد مدار چاپی را طراحی کنید).

تشکر و قدردانی

از آقای آراین ظروفی که را در برگزاری کارگاه‌ها و تهیه این جزوه همکاری داشتند، کمال تشکر را دارم.

اطلاعات تماس

اگر در مورد جزوه و مطالعات مرتبط با آن سوالی داشتید می‌توانید با ایمیل‌های زیر با ما در تماس باشید:

m.ali.damavandi@gmail.com

mohammadfaraji228@gmail.com

منابع

[1] سایت Backyardbrains.com.

[2] کتاب [الکترونیک عمومی ۱](#) و [الکترونیک عمومی ۲](#) فنی و حرفه‌ای.

[3] کتاب [مبانی الکترونیک دکتر سید علی میرعشقی جلد اول](#).

[4] کتاب "Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith," [Microelectronic Circuits](#)

[5] سایت Openeeg.sf.net.

[6] سایت Arduino.cc.


با آرزوی موفقیت.

مهمرد علی دماوندی


پیوست‌ها

در زیر مدار دستگاه‌های EEG و Spiker Box از سایت Backyard brains آورده شده است، شما می‌توانید با مراجعه به این سایت علاوه بر دسترسی به طرح مدار چاپی با بسیاری از مدارهای دیگر آشنا شوید.

مدار EEG

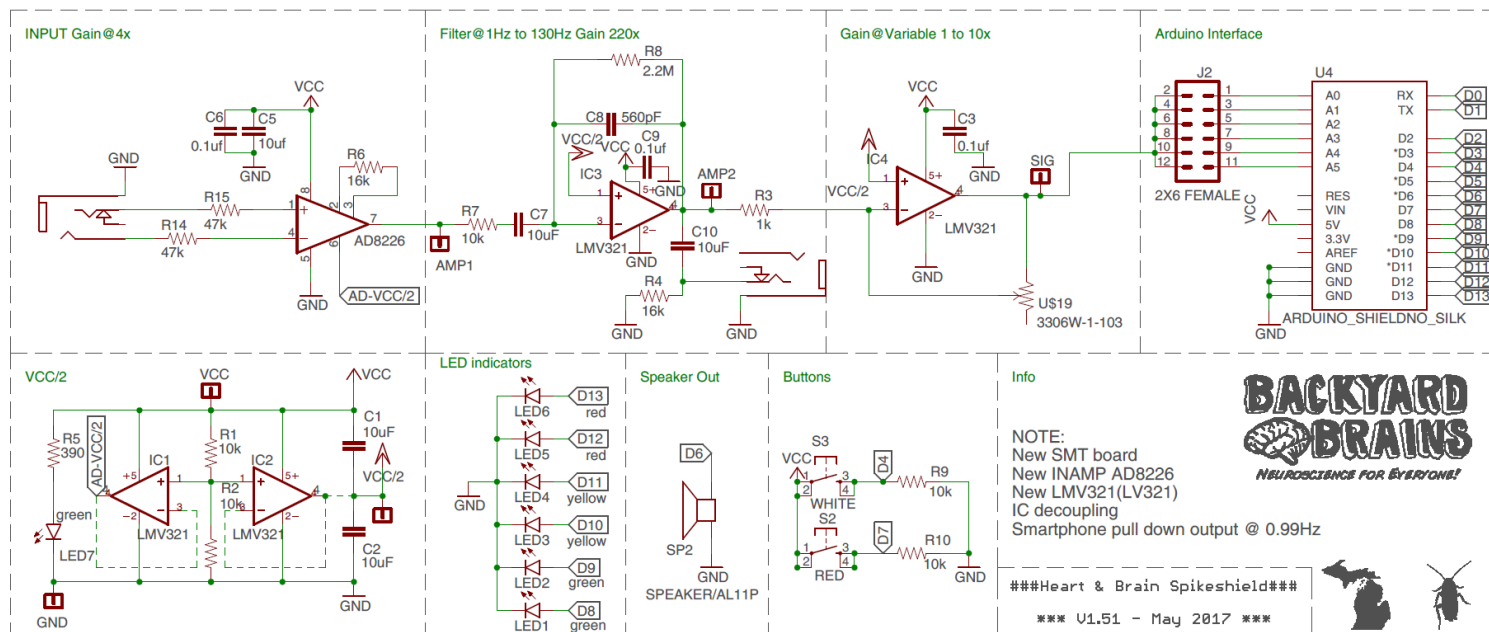

مدار Spiker Box

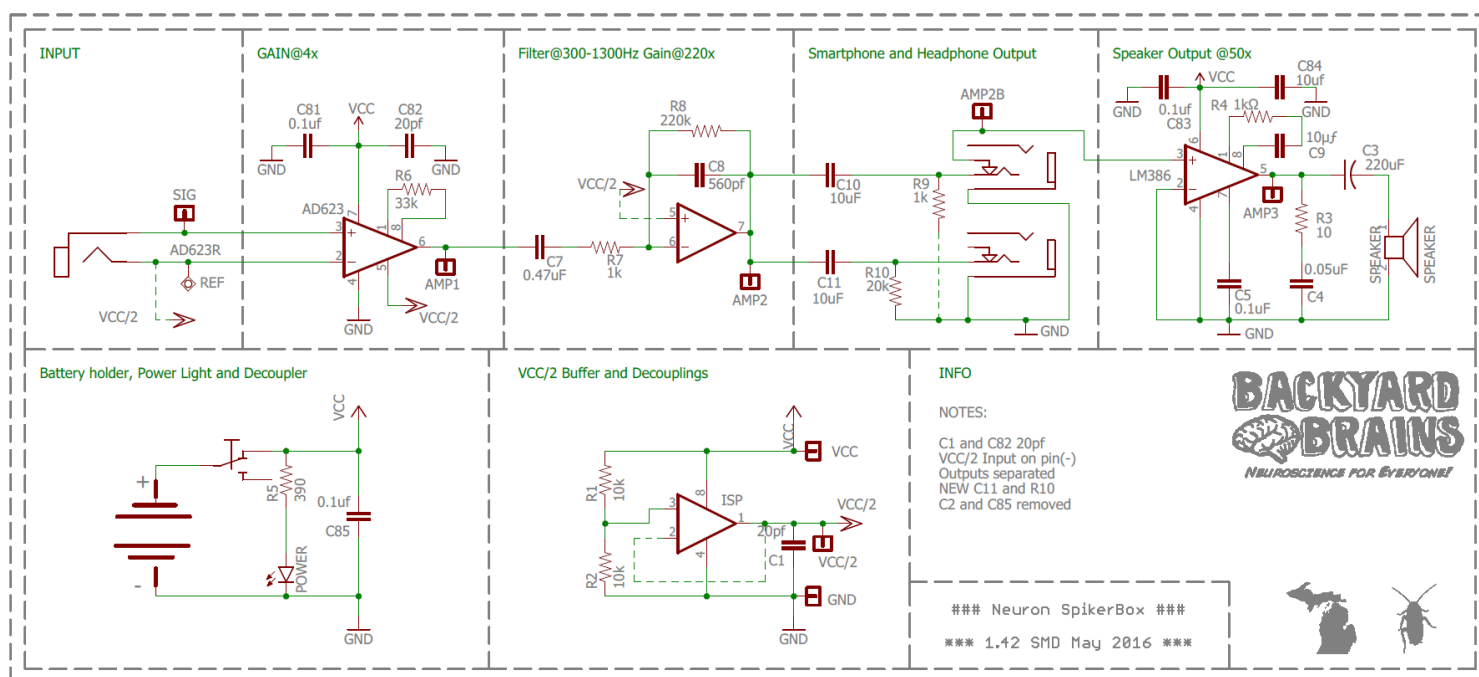

دستگاه^۲ EMG

همانطور که با دستگاه اسپایکرباکس صدای فعالیت نوروهای پای سوسک را شنیدید، می‌توانید دستگاهی بسازید که با استفاده از آن صدای سیگنال اعصاب حرکتی و عضلات را بشنوید، و یا آن‌ها را ثبت کنید. روش ساخت دستگاه ثبت سیگنال عضله که به آن EMG می‌گویند، تقریباً مانند دستگاه اسپایکرباکس است. همانطور که می‌شود از سیگنال عضله ثبت گرفت، اگر یک سیگنال (پالس) در همان رنج فرکانسی به آن‌ها بدهیم، مثل حالتی که مغز به عضلات فرمان حرکت می‌دهد، می‌توان ماهیچه‌ها را به حرکت در آورد.

اسم دستگاهی که این کار را می‌کند muscle functional electrical stimulation است، که به آن EMG stimulation هم گفته می‌شود. این بدان معنی است که می‌شود با تولید پالس مورد نظر، درست کاری کرد که دست انسان با فرمان یک نفر دیگر بالا بیاید، بدون اینکه خودش خواسته باشد. برای ساخت این دستگاه می‌توانید با جستجو در اینترنت مدارهای مختلفی را پیدا کنید و با منطقی که آموخته‌اید، مدار مورد نظر خودتان را بسازید.

دستگاه Robo Roach

همانطور که در دستگاه دیریدر، علاوه بر ثبت فعالیت سیستم عصبی، می‌توان به وسیله اعمال ولتاژ مناسب به سیستم عصبی عضلات آن‌ها را تحریک کرد. ایده جالبی خواهد بود اگر بشود کاری کرد که یک سوسک زنده مثل ماشین‌های اسباب بازی کنترلی با یک کنترل یا حتی با یک اپلیکیشن روی گوشی موبایل قابل کنترل کردن باشد. شاید ابتدا کمی غیر عادی و تخیلی به نظر بیاید ولی نه تنها شدنی است بلکه ساختن این دستگاه کار راحتی است.

سوسک‌ها ۲ تا شافک دارند، و همانطور که می‌دانید گیرنده‌های عصبی خیلی قوی برای سوسک مصوب می‌شوند. ولی به چیز دیگر که شاید تا به حال زیاد اسم آن را نشنیده باشید، یک عضو در بخش انتهایی بدن سوسک به اسم Cerci یا CERCUS است. Cerci یکی از حساس‌ترین گیرنده‌های عصبی سوسک و در واقع عامل فرار ناگهانی سوسک در هنگام احساس خطر است. سرسی به اندازه‌ای حساس است که می‌تواند کوچک‌ترین تغییرات محیط، هنگام نزدیک شدن فطر را احساس کند و بخش جالب‌تر این است که سرسی بطور مستقیم به سیستم حرکتی سوسک وصل است، و در صورت تحریک، سوسک بی‌درنگ، رو به جلو حرکت می‌کند تا از فطر دور شود و بعد از چند ثانیه، سیستم عصبی مرکزی سوسک اطلاعات را تملیل کرده و سوسک تشفیص می‌دهد که فطر در کدام سمت است و مسیر خود را به جهتی تغییر می‌دهد که از آن دور شود (به همین دلیل است که وقتی می‌خواهید سوسکی را بکشید، اگر جلوی سوسک ایستاده باشید وقتی به سمت سوسک

^۲Electromyography

می‌روید تا چند ثانیه سوسک به جای اینکه از شما دور شود به سمت شما می‌آید و پس از چند ثانیه مسیر خود را عوض می‌کند!).

خب پس اگر یک پالس در مفروده میلی ولت و فرکانس کار عصب سوسک، به سرسی برهیم، سوسک رو به جلو حرکت خواهد کرد. اگر سیگنال را به شافک راست سوسک برهیم، و شافک را تفریک کنیم، این تصور را در سوسک ایجاد کرده‌ایم که در آن سمت فطری هست و از اینرو سوسک به سمت چپ حرکت می‌کند، و برعکس آکه به شافک چپ سیگنال برهیم، سوسک به سمت راست حرکت می‌کند. همچنین، به عنوان پتانسیل مرجع یک سیم را در کمر سوسک قرار می‌دهند، و بقیه اختلاف پتانسیل‌ها و سیگنال‌ها را نسبت به آن اعمال می‌کنند. با همین ۳ فرمان ساده می‌توان سوسک را مثل یک ربات کنترل کرد و با استفاده از ریموت کنترل و پالس دادن به شافک‌ها و سرسی کاری کرد که سوسک مسیری که ما می‌خواهیم را طی کند. البته بایر توجه داشت که ممکن است سوسک به این روش سیگنال دادن عادت کند و پس از مدت کوتاهی دیگر عکس‌العملی نشان ندهد. البته در جزوه الکترو فیزیولوژی شکل روبرو، رو به همراه یکسری توضیحات دیگر خواهید دید.

آردوینو

یک برد بسیار کاربردی است، که با استفاده از یک میکرو کنترلر AVR یا ARM به صورت متن باز (Open source) طراحی شده تا به نوعی بتوان با آن به میکرو کنترلر آزادی بیشتری داد و از انواع ورودی‌ها و خروجی‌های آنالوگ و دیجیتال برای کاربردهای مختلف استفاده کرد. آردوینو با دارا بودن رابط USB می‌تواند به راحتی به کامپیوتر متصل شده و برنامه‌ریزی شود. علاوه بر این آردوینو به همراه یک محیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار (IDE^۸) ساده ارائه می‌شود که قابل اجرا بر روی کامپیوترهای معمولی را دارد، محیط کاربر پسندانه‌ای داشته، و امکان برنامه‌نویسی تحت C و C++ را دارد. با این برد در ویدیویی که با نام آشنایی با آردوینو است و لینک آن در بخش دستورالعمل آمده است بیشتر آشنا خواهید شد.



⁸ Integrated Development Environment

ماژول‌ها

در این ادامه دو ماژول کاربردی را معرفی می‌کنیم:

۱. ماژول بلوتوث:

از این ماژول برای ارتباط بی‌سیم مدارها بصورت اتصال بلوتوث استفاده می‌شود. مشابه این ماژول در اغلب دستگاه‌هایی که قابلیت ارتباط بلوتوث دارند، وجود دارد. به عنوان مثال می‌توانید از این ماژول برای کنترل بی‌سیم روبورو:



۲. ماژول EEG نورواسکای (NeuroSkyTGAM1 module): در جزوه شیوه ساخت EEG، را بطور کلی معرفی شد. برای ساخت EEG می‌توانید با کمک این مدار کوچک می‌توانید سیگنال‌های مربوط به Meditation، Attention، و امواج دلتا، تتا و آلفا را ثبت کنید.

